

СВОЙСТВА И РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ.

Учебные вопросы

1. Симметричный и несимметричный режим работы трехфазных цепей.
2. Основные расчетные соотношения для токов, напряжений и мощностей при соединениях звездой и треугольником. Векторные диаграммы.
3. Расчет трехфазных цепей.

1. Симметричный и несимметричный режим работы трехфазных цепей

Трехфазная электрическая цепь может работать в одном из двух режимов – симметричном и несимметричном.

Симметричный режим имеет место в том случае, если цепь подключена к генератору, вырабатывающему симметричную систему ЭДС, а в цепи имеет место симметричная система токов, симметричная система напряжений на элементах цепи, в т.ч. и на приемнике.

Условие симметричного режима в трехфазной цепи при симметричной системе ЭДС генератора – равенство полных комплексных сопротивлений фаз цепи, т.е.

$$\underline{Z}_A = \underline{Z}_B = \underline{Z}_C = \underline{Z}_\Phi ,$$

$$\begin{aligned} \text{где } \underline{Z}_A &= \underline{Z}_{GA} + \underline{Z}_{LA} + \underline{Z}_a , \\ \underline{Z}_B &= \underline{Z}_{GB} + \underline{Z}_{LB} + \underline{Z}_b , \\ \underline{Z}_C &= \underline{Z}_{GC} + \underline{Z}_{LC} + \underline{Z}_c . \end{aligned}$$

Так как генератор является симметричным устройством (обмотки фаз одинаковы и расположены под углом 120°), то

$$\underline{Z}_{GA} = \underline{Z}_{GB} = \underline{Z}_{GC} = \underline{Z}_G, \quad \underline{Z}_G = r_G + jx_G$$

Одинаковыми являются и линейные провода трехфазной цепи. Следовательно:

$$\underline{Z}_{LA} = \underline{Z}_{LB} = \underline{Z}_{LC} = \underline{Z}_L, \quad \underline{Z}_L = r_L + jx_L$$

Тогда, условие симметричного режима в трехфазной цепи сводится к следующему: при симметричной системе ЭДС генератора равенство полных комплексных сопротивлений фаз приемника:

$\underline{Z}_a = \underline{Z}_b = \underline{Z}_c = \underline{Z}_\Phi$ – при соединении звездой;

$\underline{Z}_{ab} = \underline{Z}_{bc} = \underline{Z}_{ca} = \underline{Z}_\Phi$ – при соединении треугольником.

2. Основные расчетные соотношения для токов, напряжений и мощностей при соединениях звездой и треугольником. Векторные диаграммы

а. Соединение звездой

Комплексная схема изображена на плакате.

Непосредственно из схемы и определений следует:

$$\underline{I}_A = \underline{I}_a; \quad \underline{I}_B = \underline{I}_b; \quad \underline{I}_C = \underline{I}_c;$$

$$\underline{I}_A = \underline{I}_B = \underline{I}_C = \underline{I}_L = \underline{I}_\Phi \quad \underline{I}_L = \underline{I}_\Phi \text{ - для симметричного режима.}$$

Будем полагать, что режим цепи – активно-индуктивный ($\varphi > 0$).

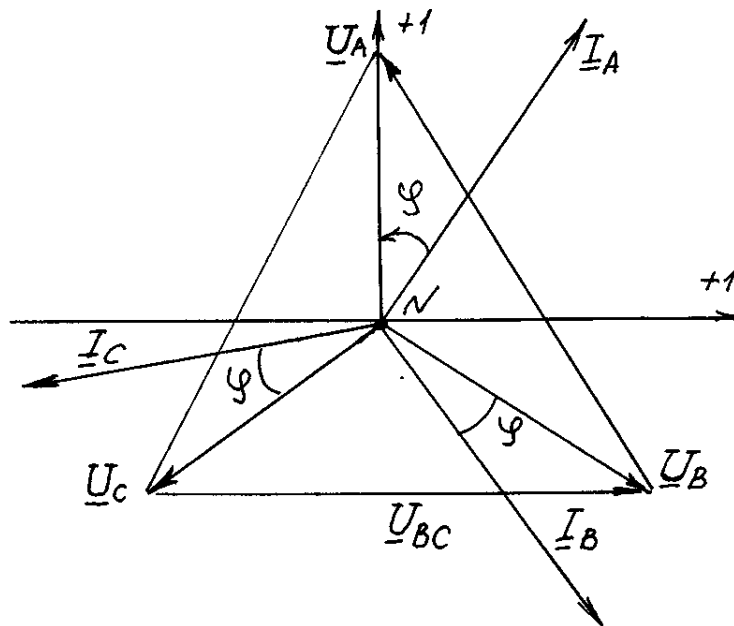


Рисунок 1 – Векторные диаграммы токов и напряжений для генератора цепи

Непосредственно из схемы и рисунка на основании I закона Кирхгофа

$$\underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C = \underline{I}_N = 0$$

Вывод: ток нейтрали (в нейтральном проводе) при симметричном режиме равен нулю. Отсюда следует, что при симметричном режиме нейтральный провод не нужен, его можно не применять (но на практике применяют).

Линейное напряжение, как следует из определения (из схемы) и из векторов топографической диаграммы, определяется как разность векторов, изображающих фазные напряжения

$$\underline{U}_{AB} = \underline{U}_A - \underline{U}_B; \quad \underline{U}_{BC} = \underline{U}_B - \underline{U}_C; \quad \underline{U}_{CA} = \underline{U}_C - \underline{U}_A.$$

Из равнобедренного треугольника Nkq величины этих векторов для симметричного режима:

$$\frac{1}{2}U_{AB} = \frac{1}{2}U_L = U_A \cdot \sin 60^\circ = U_A \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$U_L = \sqrt{3}U_\phi$$

Для несимметричного режима.

$$\begin{aligned} \underline{U}_{AB} &= \underline{U}_A - \underline{U}_B; & \underline{U}_{BC} &= \underline{U}_B - \underline{U}_C; & \underline{U}_{CA} &= \underline{U}_C - \underline{U}_A \\ \text{или} & & & & & \\ u_{AB} &= u_A - u_B; & u_{BC} &= u_B - u_C; & u_{CA} &= u_C - u_A. \end{aligned}$$

Аналогично для фаз приемника:

$$\begin{aligned} \underline{U}_{av} &= \underline{U}_a - \underline{U}_b; & \underline{U}_{vc} &= \underline{U}_b - \underline{U}_c; & \underline{U}_{ca} &= \underline{U}_c - \underline{U}_a \\ \text{или} & & & & & \\ u_{av} &= u_a - u_b; & u_{vc} &= u_b - u_c; & u_{ca} &= u_c - u_a. \end{aligned}$$

б. Соединение треугольником

Непосредственно из схемы следует, что при соединении треугольником линейное напряжение между проводами равно фазному напряжению соответствующей обмотки генератора.

Для симметричного режима:

$$U_{av} = U_{vc} = U_{ca} = U_L = U_\phi \qquad U_L = U_\phi$$

Для несимметричного режима:

$$U_{av} \neq U_{vc} \neq U_{ca};$$

$$\underline{U}_{av} = \underline{I}_{av} \cdot \underline{Z}_{av}; \quad \underline{U}_{vc} = \underline{I}_{vc} \cdot \underline{Z}_{vc}; \quad \underline{U}_{ca} = \underline{I}_{ca} \cdot \underline{Z}_{ca}.$$

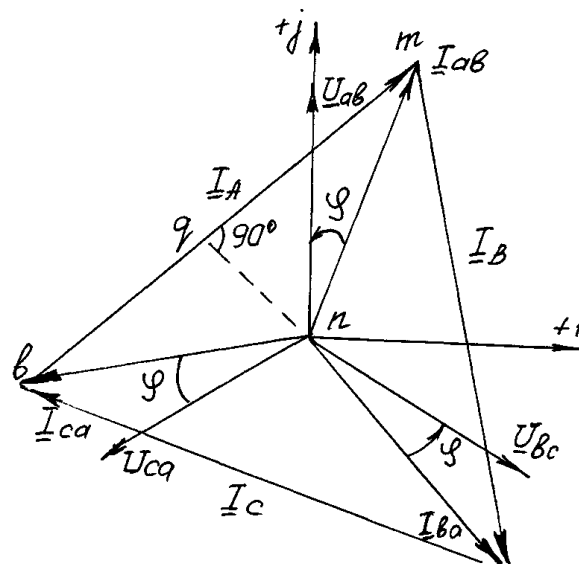


Рисунок 2 – Векторная диаграмма напряжений и токов

Из рисунка 2 запишем I закон Кирхгофа
Узел “а”

$$-I_A - I_{ca} + I_{ab} = 0$$

$$I_A = I_{ab} - I_{ca}$$

Этому соотношению следует разность векторов ($\bar{I}_A = \bar{I}_{ab} - \bar{I}_{ca}$)
Аналогично имеет место и для узлов “б” и “с”.

Из треугольника *nqm* :

$$\frac{1}{2} I_A = I_{ab} \cos 30^\circ = I_{ab} \cos 30^\circ = I_{ab} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$I_A = \sqrt{3} I_{ab}; \quad I_A = I_B = I_C = I_L;$$

$$I_{ab} = I_{bc} = I_{ca} = I_\phi$$

$$I_A = \sqrt{3} I_\phi \text{ Для симметричного режима.}$$

Рассмотрим активную, реактивную, полную и мгновенную мощности при указанных выше соединениях приемника для двух режимов - несимметричного и симметричного.

Учтем, что рассматриваемая трехфазная система цепей представляет собой совокупность трех однофазных цепей, мощности (активная, реактив-

ная, полная, мгновенная) в которых определяются по известным нам (из предыдущего семестра) формулам.

Известно нам также, что суммарная мощность сложной электрической цепи определяются как алгебраическая сумма мощностей на отдельных ее участках; поэтому и для соединения звездой и для соединения треугольником суммарная мощность будет определяться одинаково – как алгебраическая сумма.

После этих замечаний и приступим к определению мощностей.

Соединение звездой. Несимметричный режим.

Активная мощность.

По определению $P = \frac{1}{T} \int_0^T p dt$ и для любого участка электрической цепи $P = UI \cos \varphi$.

Тогда для рассматриваемого случая

$$P_{\lambda} = U_a I_A \cos \varphi_a + U_{\epsilon} I_B \cos \varphi_{\epsilon} + U_c I_c \cos \varphi_c = P_a + P_{\epsilon} + P_c$$

$$P_{\lambda} = P_a + P_{\epsilon} + P_c$$

Активная мощность трехфазного приемника определяется как арифметическая сумма активных мощностей фаз приемника.

Реактивная мощность

По аналогии с активной мощностью

$$Q_{\lambda} = U_a I_A \sin \varphi_a + U_{\epsilon} I_B \sin \varphi_{\epsilon} + U_c I_c \sin \varphi_c = Q_a + Q_{\epsilon} + Q_c$$

$$Q_{\lambda} = Q_a + Q_{\epsilon} + Q_c$$

Реактивная мощность трехфазного приемника равна алгебраической сумме реактивных мощностей фаз приемника.

Полная мощность

$$S_{\lambda} = U_a I_A + U_{\epsilon} I_B + U_c I_c = S_a + S_{\epsilon} + S_c ;$$

или

$$S_{\lambda} = \sqrt{P_{\lambda}^2 + Q_{\lambda}^2}$$

В символической форме

$$\underline{S}_\lambda = \underline{U}_a \underline{I}_A^* + \underline{U}_b \underline{I}_B^* + \underline{U}_c \underline{I}_C^* = \underline{S}_a + \underline{S}_b + \underline{S}_c$$

Комплексная мощность трехфазного приемника равна алгебраической сумме полных комплексных мощностей фаз приемника.

Соединение звездой. Симметричный режим.

Активная мощность

$$P_a = P_b = P_c = P_\phi = U_\phi I_\phi \cos \varphi_\phi$$

$$P_\lambda = 3P_\phi = 3U_\phi I_\phi \cos \varphi_\phi$$

или

$$P_\lambda = 3 \frac{U_\lambda}{\sqrt{3}} I_\lambda \cos \varphi_a = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda \cos \varphi_\phi$$

$$P_\lambda = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda \cos \varphi_\phi$$

Активная мощность в симметричном режиме определяется как утроенная активная мощность одной фазы.

Реактивная мощность

$$Q_\lambda = 3Q_\phi = 3U_\phi I_\phi \sin \varphi_\phi$$

$$Q_\lambda = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda \sin \varphi_\phi$$

Реактивная мощность в симметричном режиме равна утроенной реактивной мощности одной фазы.

Полная мощность

$$\underline{S} = \underline{S}_a + \underline{S}_b + \underline{S}_c = 3\underline{S}_\phi$$

$$S_\lambda = \sqrt{P^2 + Q^2};$$

$$S_\lambda = 3 \cdot U_\phi I_\phi \quad \text{или} \quad S_\lambda = 3 \frac{U_\lambda}{\sqrt{3}} I_\lambda = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda \quad S = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda$$

Мгновенная мощность

$$p = p_a + p_b + p_c = U_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \varphi_\phi) + U_m \sin(\omega t - 120^\circ) I_m \sin(\omega t - \varphi_\phi - 120^\circ) + U_m \sin(\omega t - 240^\circ) I_m \sin(\omega t - \varphi_\phi - 240^\circ).$$

После преобразования

$$p_\lambda = 3U_\phi I_\phi \cos \varphi_\phi = P.$$

В симметричном режиме суммарная мгновенная мощность не зависит от времени и равна активной мощности симметричного приемника.

Соединение треугольником. Несимметричный режим.

Активная мощность

$$P_\Delta = U_{av} \cdot I_{av} \cos \varphi_{av} + U_{bc} \cdot I_{bc} \cos \varphi_{bc} + U_{ca} \cdot I_{ca} \cos \varphi_{ca} = P_{av} + P_{bc} + P_{ca}$$

$$P_\Delta = P_{av} + P_{bc} + P_{ca}$$

Реактивная мощность

$$Q_\Delta = U_{av} \cdot I_{av} \cos \varphi_{av} + U_{bc} \cdot I_{bc} \cos \varphi_{bc} + U_{ca} \cdot I_{ca} \cos \varphi_{ca} = Q_{av} + Q_{bc} + Q_{ca}$$

$$Q_\Delta = Q_{av} + Q_{bc} + Q_{ca}$$

Полная мощность

$$\underline{S}_\Delta = \underline{U}_{av} \underline{I}_{av}^* + \underline{U}_{bc} \underline{I}_{bc}^* + \underline{U}_{ca} \underline{I}_{ca}^* = \underline{S}_{av} + \underline{S}_{bc} + \underline{S}_{ca}$$

Соединение треугольником. Симметричный режим

$$P_\Delta = 3P_\phi = 3U_\phi \cdot I_\phi \cos \varphi_\phi = \sqrt{3} U_\lambda \cdot I_\lambda \cos \varphi_\phi$$

$$Q_\Delta = 3Q_\phi = 3U_\phi \cdot I_\phi \cos \varphi_\phi = \sqrt{3} U_\lambda \cdot I_\lambda \cos \varphi_\phi$$

$$\underline{S}_\Delta = 3\underline{S}_\phi$$

$$S_\Delta = \sqrt{P_\Delta^2 + Q_\Delta^2} = 3U_\phi I_\phi = \sqrt{3} U_\lambda I_\lambda = 3S_\phi$$

$$p_{\Delta} = 3U_{\phi} \cdot I_{\phi} \cos \varphi_{\phi} = \sqrt{3} U_{\Delta} \cdot I_{\Delta} \cos \varphi_{\phi} = \text{const} \text{ (без доказательства).}$$

3. Расчет трехфазных цепей

Приемниками энергии в трехфазных цепях могут быть как статические устройства (трехфазный трансформатор, трехфазный индукционный нагреватель и т.п.), так и трехфазные электродвигатели, вращение роторов которых оказывает влияние на характер токов в цепи за счет индуцируемых в обмотках статора э.д.с. В последнем случае картина физических процессов в трехфазной цепи оказывается более сложной, что усложняет и расчет цепи, особенно при наличии симметрии.

Чтобы подчеркнуть эти особенности трехфазных приемников энергии, различают статическую и динамическую нагрузки трехфазных цепей. Система токов в цепи при наличии статистических потребителей является *с т а т и ч е с к о й* нагрузкой цепи, а система токов при наличии трехфазных электродвигателей является *д и н а м и ч е с к о й* нагрузкой цепи. Характер нагрузки существенно влияет на выбор метода расчета трехфазной цепи.

Классификация метода расчета. Трехфазные цепи синусоидального тока являются *р а з н о в и д н о с т ь ю* *с л о ж н ы х* электрических цепей. Поэтому для их расчета можно использовать расчетные методы сложных цепей синусоидального тока при характерных для них ограничениях.

Действительно, эти методы пригодны для расчета при симметричной нагрузке (статической и динамической), но приводят к большим погрешностям и даже неправильным результатам при несимметричной нагрузке, особенно если эта нагрузка динамическая.

По указанным причинам существующие методы расчета сложных цепей синусоидального тока в применении к трехфазным цепям модернизированы, а для расчеты трехфазных цепей в несимметричных динамических режимах разработан специальный метод- метод симметричных составляющих.

Алгоритм расчета при соединении звездой и несимметричной нагрузке.

Применительно к определению токораспределения в заданной форме трехфазной цепи расчет цепи в *к о м п л е к с н о й* форме сводится к выполнению следующих операций:

- 1) составление исходной схемы замещения цепи;
- 2) перевод условий задачи в комплексную форму и составление комплексной схемы;
- 3) определение комплексных проводимостей фаз по формулам;
- 4) определение напряжения на нейтрали \underline{U}_N по формуле

$$\underline{U}_N = \frac{\underline{U}_{GA} \cdot \underline{Y}_A + \underline{U}_{GB} \cdot \underline{Y}_B + \underline{U}_{GC} \cdot \underline{Y}_C}{\underline{Y}_A + \underline{Y}_B + \underline{Y}_C + \underline{Y}_N}.$$

- 5) определение токов в фазах по формулам

$$\left. \begin{aligned} \underline{I}_A &= \frac{\underline{U}_{\Gamma A} - \underline{U}_N}{\underline{Z}_A} = (\underline{U}_{\Gamma A} - \underline{U}_N) \cdot \underline{Y}_A; \\ \underline{I}_B &= \frac{\underline{U}_{\Gamma B} - \underline{U}_N}{\underline{Z}_B} = (\underline{U}_{\Gamma B} - \underline{U}_N) \cdot \underline{Y}_B; \\ \underline{I}_C &= \frac{\underline{U}_{\Gamma C} - \underline{U}_N}{\underline{Z}_C} = (\underline{U}_{\Gamma C} - \underline{U}_N) \cdot \underline{Y}_C. \end{aligned} \right\}$$

б) определение тока в нейтрали по формуле

$$\underline{I}_N = \underline{I}_A + \underline{I}_B + \underline{I}_C$$

7) определение фазных и линейных напряжений на участках и элементах цепи;

8) проверка расчета на основе баланса мощностей с использованием расчетных формул для мощности или построения или построением векторной диаграммы цепи:

- в классической форме:

$$P_B = U_B \cdot I_B \cdot \cos \varphi_B; Q_B = U_B \cdot I_B \cdot \sin \varphi_B; S_B = U_B \cdot I_B,$$

где $\varphi_B = \arctg \frac{x_B}{r_B}$

- в символической форме:

$$\underline{S}_B = \underline{U}_B \cdot \underline{I}_B = S_B \cdot l^{\pm j\varphi_B} = P_B \pm jQ_B.$$

Алгоритм расчета при соединении треугольником и несимметричной нагрузке.

Применительно к прямой задаче по расчету токораспределения в цепи, подключенной к сети трехфазного тока, расчет цепи в символической форме сводится к выполнению следующих операций:

- 1) составление исходной схемы замещения цепи;
- 2) перевод условий задачи (заданных напряжений и параметров цепи) в комплексную форму и составление комплексной схемы замещения цепи;
- 3) преобразование соединения фаз приемника треугольником в эквивалентное соединение звездой и определение комплексных сопротивлений лучей звезды;
- 4) решение задачи по п.3- 6 алгоритма расчета цепи при соединении звездой и определение токов в линии;
- 5) определение фазных напряжений на комплексных сопротивлениях лучей звезды;
- 6) определение линейных напряжений звезды;

- 7) определение фазных токов треугольника;
- 8) проверка результатов расчета.